## **SAE Nuage Final**

Tout d'abord, pour ce qui est de la partie Câblage :

La première étape consiste à choisir un afficheur de nombres approprié. Il existe différentes options, mais pour cet exemple, nous avons utilisé un afficheur à 7 segments. Ce type d'afficheur est composé de 7 segments individuels qui peuvent être allumés ou éteints pour afficher différents chiffres.


Pour câbler l'afficheur de nombres à la carte Arduino, on a connecté les broches appropriées. La plupart des afficheurs à 7 segments ont 8 broches, dont certaines sont utilisées pour l'alimentation et d'autres pour contrôler les segments individuels.

Voici l'exemple de câblage :

- Pour contrôler les segments de l'afficheur, on a connecté chaque broche segment de l'afficheur (a,b,c,d,e,f,..) à une broche numérique de la carte Arduino (3,4,5,6,7,8,9).
  Par exemple, connectez la broche a de l'afficheur à la broche 3 de la carte Arduino, la broche b à la broche 4, et ainsi de suite. On n'utilise pas la suite des pins car 10,11,12,13 sont utilisé par notre Shield pour l'UDP plus tard.
- Puis, connecter une **résistance appropriée** (par exemple, une résistance de 220 ohms) en série avec chaque broche segment de l'afficheur pour limiter le courant.

En ce qui concerne **la puce**, on a d'abord identifié le modèle spécifique que nous souhaitions utiliser. Une fois que on connait le modèle, on a recherché son schéma de câblage. Cela nous a permis de savoir quelles broches sont utilisées pour l'alimentation, les entrées et les sorties.

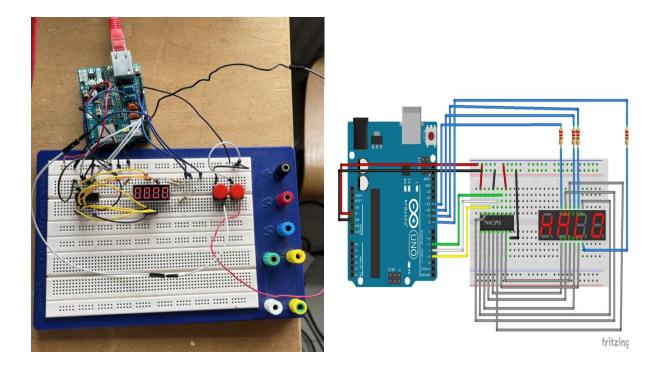On a donc repris l'exemple précèdent mais avec la puce qui nous sert **d'intermédiaire** pour "gagner" des **pins** sur la carte **Arduino** et ne pas utiliser les **pins** du **Shield**.



## Ensuite la partie, Boîte:

Nous avons eu beaucoup d'idée sur comment crée un **coffre-fort**, beaucoup de question nous sont venues :

- Comment crée un coffre-fort ?
- Comment verrouiller un coffre-fort ?
- Comment le déverrouiller ?
- Comment cacher les objets technologiques ?
- Comment Anakin peut être enfaite Dark Vador ?

Bref, beaucoup de questions. On a donc choisi les options suivantes :

Nous allons fermer le coffre-fort avec un servo-moteur qui servira de verrou pour bloquer la boite en faisant passer le bout du servo-moteur à travers la boite.

## (Vidéo boîte)

On a donc fait un trou dans la boite, bloquer le servo-moteur pour qu'il traverse la boîte à l'état 0 puis quand on l'actionne il s'enlève et qu'on puisse ouvrir.

Après cette étape, il ne reste que à faire un autre trou à l'arrière puis de passer le câble pour connecter à la carte Arduino. Et le coffre-fort prend vie !